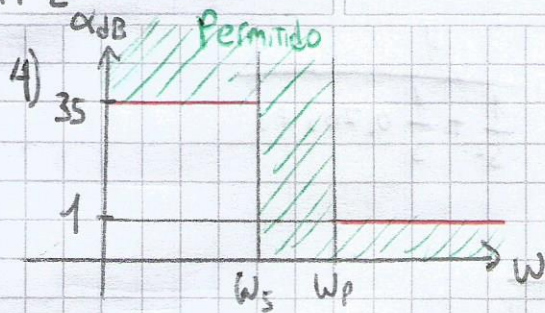


TP2



$$\omega_s = 2\pi \cdot 1000 \text{ Hz}$$

$$\omega_p = 2\pi \cdot 3500 \text{ Hz}$$

Normalizando: $\omega_p = 1$; $\omega_s = 0,2857$
($\Omega_{\omega} = \omega_p$)

Plantilla de Butterworth equivalente:

$$\Omega_p = 1 ; \Omega_s = \frac{1}{\omega_s} = \frac{1}{0,2857} = 3,5$$

Máxima Planicidad:

$$|T(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \xi^2 \Omega^{2n}} \Rightarrow \alpha_{dB}(\Omega_p) = 10 \log(1 + \xi^2) = \alpha_{max}$$


$$\xi^2 = 10^{\frac{\alpha_{max}}{10}} - 1 = 0,2589 \Rightarrow \xi = 0,5088$$

$$\bullet \alpha_{min} = 10 \cdot \log(1 + \xi^2 \cdot \Omega_s^{2n})$$

Con $n=3$: $\alpha_{min} = 26,7849$

Con $n=4$ $\alpha_{min} = 37,6579$

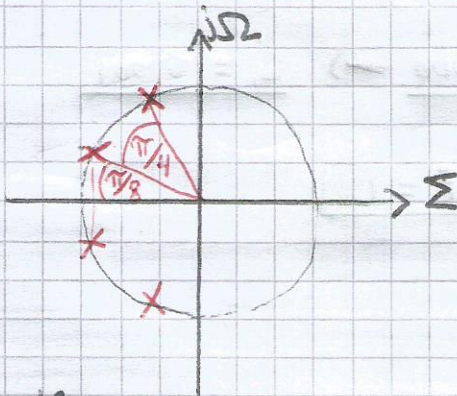Renormalizo a butter: $\Omega_n = \frac{\Omega_p}{\xi^{1/n}} = \frac{1}{\omega_p \cdot \xi^{1/4}}$




$$T(p) = \frac{1}{p^2 + p \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi}{4} + 1} \cdot \frac{1}{p^2 + p \cdot 2 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} + 1}$$

$$T(p) = \frac{1}{p^2 + p \cdot 1,8478 + 1} \cdot \frac{1}{p^2 + p \cdot 0,765 + 1}$$

Transformación a Pasa Altos:


$$T(s) = T_{LP}\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} 1,848 + 1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} 0,765 + 1}$$
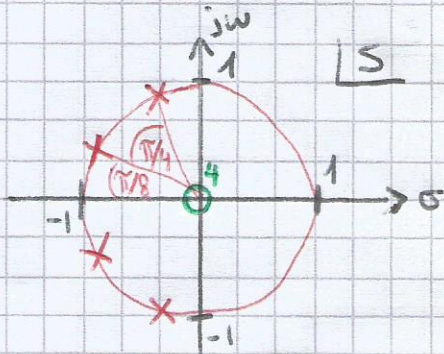
$$T(s) = \frac{s^2}{1 + s 1,848 + s^2} \cdot \frac{s^2}{1 + s 0,765 + s^2}$$



$$\text{Con } \Omega_w = \frac{1}{\Omega_n} = \omega_p \cdot \xi^{1/4}$$

Circuito Con Secciones Pasivas

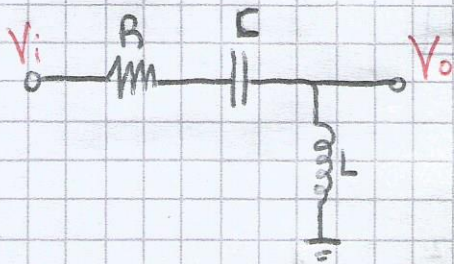

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{sL}{sL + R + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2 L}{s^2 L + sR + \frac{1}{C}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = T(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

• Sección 1:

$$\frac{1}{L_1 C_1} = 1 \quad ; \quad \frac{R_1}{L_1} = 1,848$$

$$\text{Tomando } R_1 = 1847,759 \Omega \Rightarrow L_1 = 1000 \rightarrow C_1 = 0,001$$

$$\therefore L_1 = \frac{L_1}{\Omega_w} = 53,84 \text{ mH} \quad \frac{C_1}{\Omega_w} = 53,84 \text{ nF} = C_1$$

Sección 2: $\frac{1}{L_2 C_2} = 1 \quad ; \quad \frac{R_2}{L_2} = 0,765$

Tomando mismo L y C: $L_2 = 53,84 \text{ mH} \quad C_2 = 53,84 \text{ nF}$

$$\therefore R_2 = 0,765 \cdot L_2 = 765,367 \Omega$$

Componentes Normalizados por $\Omega_2 = 1\text{K}\Omega$

$$\dot{L} = \frac{L}{\Omega_2} = 53,84 \cdot 10^{-6}$$

$$\dot{C} = C \cdot \Omega_2 = 53,84 \cdot 10^{-6}$$


$$\dot{R}_1 = \frac{R_1}{\Omega_2} = 1,848$$

$$\dot{R}_2 = 0,765$$

Activación de Bobinas con OPAMP

• Primer Sección:

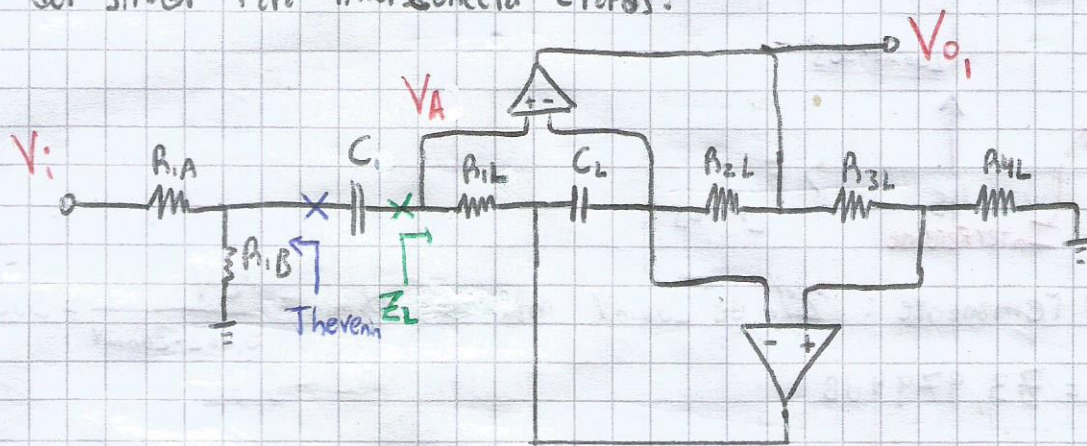Se necesita un atenuador para poder después usar la salida de uno de los opamps del girador para interconectar etapas:



• $C = 10\text{ nF}$

H230 $R_{1L} = 1\text{ K}\Omega$ y $C_L = 10\text{ nF}$

$$\bullet Z_L = L = \frac{C_L \cdot R_{1L} \cdot R_{2L} \cdot R_{4L}}{R_{3L}} = C_L \cdot R_{1L} \cdot R_{2L} = R_{2L} \cdot 0,001 \Rightarrow R_{2L} = 5,384\text{ K}\Omega$$

$$\bullet \text{H230 } R_{3L} = R_{4L} = 2 \cdot 1847,757\Omega \Rightarrow V_{O1} = V_A \cdot \frac{R_{3L} + R_{4L}}{R_{4L}} = V_A \cdot 2$$

$$\bullet \text{Thevenin: } V_{th} = V_i \frac{R_{1B}}{R_{1A} + R_{1B}}$$

$$R_{th} = R_{1A} // R_{1B} = R_1$$

$$\frac{V_O}{V_i} = \frac{V_A \cdot 2}{V_{th} \cdot \frac{R_{1A} + R_{1B}}{R_{1B}}} = \frac{V_A}{V_{th}} = T_1(s) \Rightarrow \frac{R_{1A} + R_{1B}}{R_{1B}} = 2 \Rightarrow R_{1A} = R_{1B}$$

$$\bullet \text{H230 } R_{1A} = R_{1B} = 2 \cdot R_1 \Rightarrow R_{1A} // R_{1B} = R_1$$

• Segunda Sección:

• C igual ; • Z_L igual \Rightarrow mismo R_{3L} , C_L , R_{2L}

• R_{3L} y R_{4L} solo deben ser iguales para mantener $Z_L \Rightarrow$ $R_{3L_2} = R_{4L_2} = 1K\Omega$

• Mismo $R_2 = 765,367\Omega$

