

# Trabajo Práctico N° 7

①

a)



$$-Y_{21} = \frac{s(s+1)}{s+2}$$

$$Y_{22} = \frac{s(s+2,25)}{s+2}$$



$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{M=0} \rightsquigarrow \text{Primer componente en serie... (última remoción)}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{M=0} \rightsquigarrow \text{Última componente en serie (primer remoción)}$$



$$\bullet \frac{1}{E} \left( \frac{Y_{21}}{Y_{22}} \right) = \frac{Y_{21}}{Y_{22}} \Big|_{M=0} \rightsquigarrow \text{Última componente en paralelo // (1º remoción)}$$

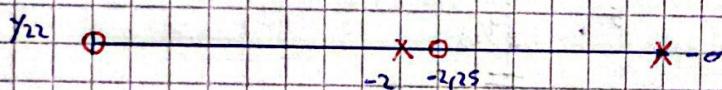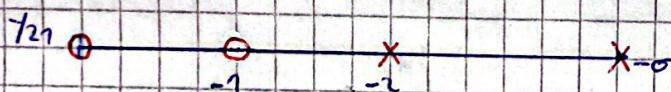


$$Z_2 = Y_{22} \times \frac{1}{E} \Big|_{M=0} \rightsquigarrow \text{Remoción horadada en } 0$$

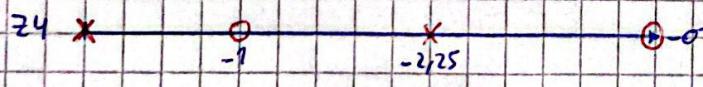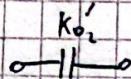

$$Z_4 \Big|_{M=1} \rightsquigarrow \text{Remoción polo en } -1$$

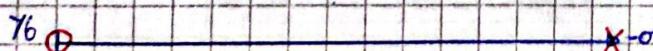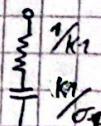

$\rightsquigarrow$  Remoción en  $0$

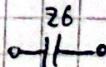

$$\bullet Z_2 = \frac{s+2}{s(s+2,25)}$$

$$\bullet Z_4 = Z_2 - \frac{K_2'}{s}$$

$$\lim_{s \rightarrow -1} Z_4 = 0 \Rightarrow K_2' = \lim_{s \rightarrow -1} s \cdot Z_2 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s+2}{s+2,25} = \boxed{\frac{4}{5}} \rightsquigarrow \boxed{C = \frac{5}{4}}$$

NOTA

$$Z_4 = \frac{s+2}{s(s+2,25)} - \frac{4}{s \cdot s} = \frac{5s^2 + 10s - 4s^2 - 9s}{5s^2(s+2,25)} = \frac{s^2 + s}{5s^2(s+2,25)}$$

$$Z_4 = \frac{s+1}{5s \cdot (s+2,25)}$$

- $Y_4 = 5 \frac{s(s+2,25)}{s+1}$


- $Y_6 = Y_4 - \frac{k_1 \cdot s}{s+1} \Rightarrow k_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{5s+1}{s} - Y_4 = \lim_{s \rightarrow -1} 5(s+2,25)$

$k_1 = 25/4$        $R = 4/25$   
 $C = 25/4$

$$Y_6 = 5 \frac{s(s+2,25) - 25+s}{s+1} = \frac{20s(s+2,25) - 25s}{4(s+1)} = \frac{20s^2 + 20s}{4(s+1)} = \frac{20s(s+1)}{4(s+1)}$$

$$Y_6 = 5s$$

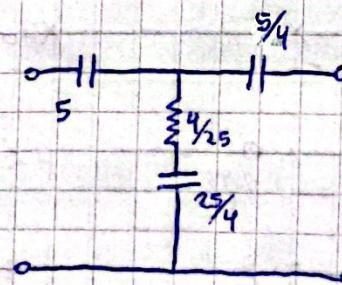- $Z_6 = \frac{1}{5s} \rightsquigarrow C = 5$



Trabajo Práctico Nº 7

① b)  $-Z_{21} = \frac{s}{s^2 + 2}$

$$Z_{22} = \frac{2s^2 + 1}{s(s^2 + 2)}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

Armonico red horaria

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \leadsto \quad Z_{21} = Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$




NOTA

Al darles  $z_{21}$  y  $z_{22}$  todo indica que es una Transversal de corriente:

$$\left. -\frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} = -\frac{z_{21}}{z_{22}}$$


Sin embargo nuestros  $z_{22}$  y  $z_{21}$  son con condición de  $I_1=0$ . Una verificación que sea compatible con la Transversal de corriente lo que analizar cómo podrían ocurrir las terminaciones ambas encuadradas (con elementos en serie o en derivación).

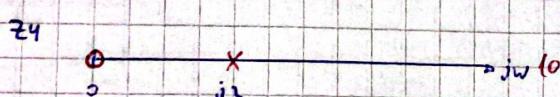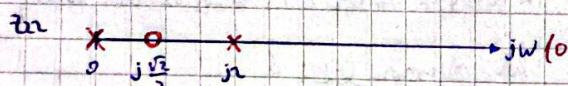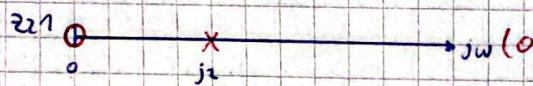En  $z_{21}$  están los ceros de la transversal  $\Rightarrow$  En  $z_{22}$  tenemos que remover polo en la ubicación de los ceros de  $z_{21}$ , de forma de asegurar que no caiga en la transversal.



$$\frac{1}{K_{03}}$$


→ Remover polo en  $0$

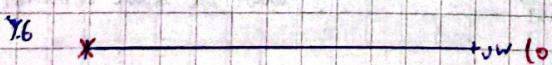

$$\frac{q}{l} K_{04}$$

~ Remover polo en  $0$ :

$$\frac{q}{l} \frac{1}{K_{06}}$$

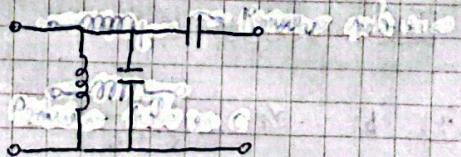

Como estoy neutralizando  $z_{22}$  el circuito se forma de derecha a izquierda  $\Rightarrow$  Todo ok porque del lado de  $V_2=0$  estoy en serie

NOTA

y del lado de  $J_1=0$  estoy en derivación.



$$\bullet \quad z_4 = z_{22} - \frac{K_{\alpha_2}}{s} \quad \Rightarrow \quad z_{22} = z_4 + \frac{K_{\alpha_2}}{s}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} z_{22} = \lim_{s \rightarrow 0} [z_4 + \frac{K_{\alpha_2}}{s}] \quad \Rightarrow \quad K_{\alpha_2} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot z_{22} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2+1}{s^2+2}$$

Se deriva.

$$\boxed{K_{\alpha_2} = \frac{1}{2}}$$

$$\bullet \quad z_4 = \frac{2s^2+1}{s(s^2+2)} - \frac{1}{2s} = \frac{4s^2+2-s^2-2}{2s(s^2+2)} = \frac{3s^2}{2s(s^2+2)} = \frac{3}{2} \frac{s}{s^2+2}$$

$$\bullet \quad Y_4 = \frac{2}{3} \frac{s^2+2}{s}$$


$$\bullet \quad Y_6 = Y_4 - K_{\alpha_3} \cdot s \quad \Rightarrow \quad Y_6 = Y_6 + K_{\alpha_3} \cdot s$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Y_4 = \lim_{s \rightarrow \infty} [Y_6 + K_{\alpha_3} \cdot s] \quad \Rightarrow \quad K_{\alpha_3} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} Y_4 = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \frac{s^2+2}{s^2}$$

Se deriva.

$$\boxed{K_{\alpha_3} = \frac{2}{3}}$$
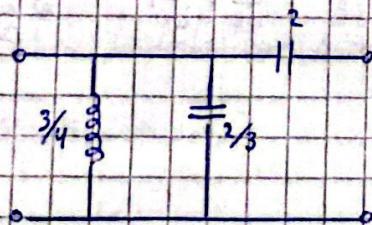
$$\bullet \quad Y_6 = \frac{2}{3} \frac{s^2+2}{s} - \frac{2}{3} s = \frac{2}{3} \left( \frac{s^2+2-s^2}{s} \right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{s} \quad \sim \quad \boxed{K_{\alpha_3} = \frac{4}{3}}$$



$$z_{21} = \frac{Y_2}{J_2} \Big|_{s=0} = \frac{1}{\frac{1}{sL_1} + sC_1}$$







$$z_{21} = \frac{sC_1L_1}{s^2C_1L_1 + 1} = \frac{\frac{3}{4} \cdot s}{0,5s^2 + 1}$$

$$\boxed{z_{21} = 1,5 \frac{s}{s^2+2}}$$
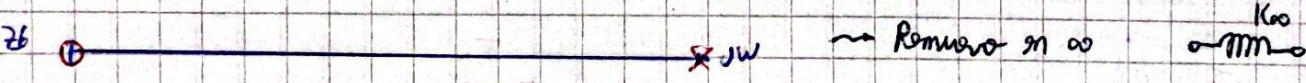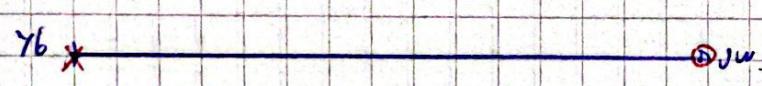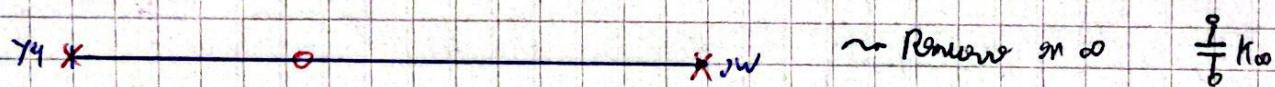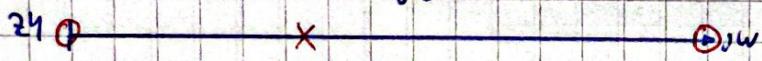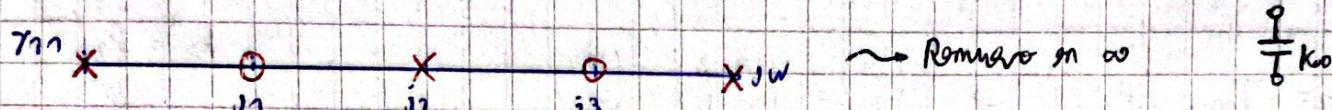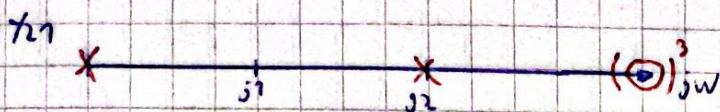
## Guía de ej N°7


① c)  $-Y_{21} = \frac{1}{s(s^2+4)}$

$$Y_{11} = \frac{(s^2+7)(s^2+9)}{s(s^2+4)}$$




La última remoción no afecta ya que la condición de medición de  $Y_{21}$  es  $V_2=0$ .

$$\begin{array}{r}
 s^4 + 7s^2 + 9 \quad | \quad s^3 + 4s \\
 - s^4 + 4s^2 \\
 \hline
 s^3 + 4s \quad | \quad 6s^2 + 9 \\
 - s^3 + \frac{9}{6}s \\
 \hline
 6s^2 + 9 \quad | \quad \frac{5}{2}s \\
 - 6s^2 \\
 \hline
 \frac{5}{2}s \quad | \quad \frac{12}{5}s \\
 - \frac{5}{2}s \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

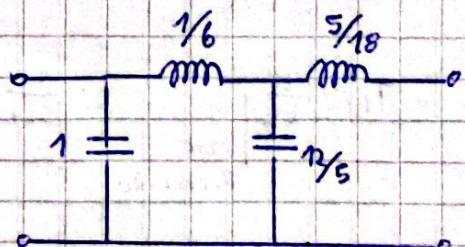

NOTA

$$Y_{21} = -\frac{I_2}{V_1} \mid V_2=0$$

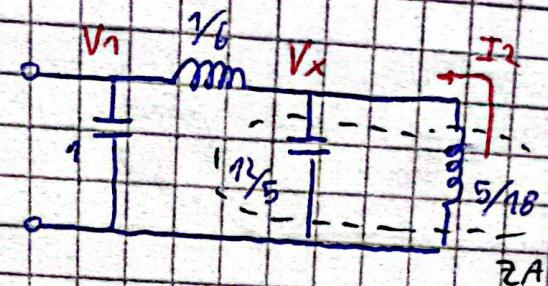

$$\bullet 2A = \frac{1}{s \cdot \frac{12}{5} + \frac{18}{5 \cdot s}} = \frac{5 \cdot s}{12s^2 + 18}$$

$$\bullet V_x = V_1 \cdot \frac{\frac{5s}{12s^2+18}}{\frac{5 \cdot s}{12s^2+18} + \frac{s}{6}} = \frac{30s}{30s + 12s^3 + 18s} = \frac{30s}{12s^3 + 48s}$$

$$\bullet \frac{V_x}{-I_2} = s \cdot \frac{5}{18} \Rightarrow -\frac{I_2}{V_x} = \frac{18}{5 \cdot s} \Rightarrow -\frac{I_2}{V_1} = \frac{108}{12s^3 + 48s}$$

$$Y_{21} = \frac{1}{s \cdot (s^2 + 4)} \cdot 9$$

K